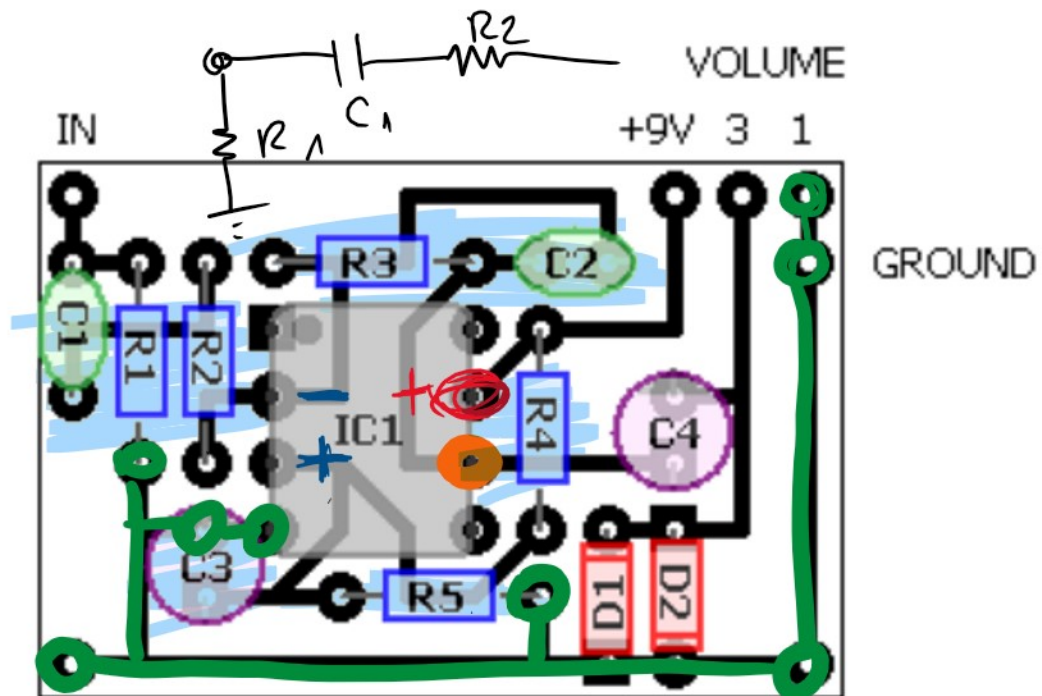


# Distorsión

Saturday, August 11, 2018

6:43 PM



R1: 1M

R2: 1K

R3: 1M

R4: 47K

R5: 47K

C1: .047uF

C2: 330pF

C3: 10uF

C4: 1uF

IC1: LM741

D1: 1N4148

D2: 1N4148

Inventamos:

El pasabajos del final

Los capacitores que faltaban

