

1 Circuitos integradores y derivadores

Algunas aplicaciones útiles de circuitos con amplificadores operacionales implican realizar operaciones matemáticas entre las señales involucradas en un circuito. En esta sección estudiaremos los casos particulares de derivación e integración con *op amps*. En ambos circuitos, se utilizará el operacional *LM833*, así como una resistencia de $R = 15k\Omega$ y un capacitor de $C = 6.8nF$.

1.1 Análisis matemático

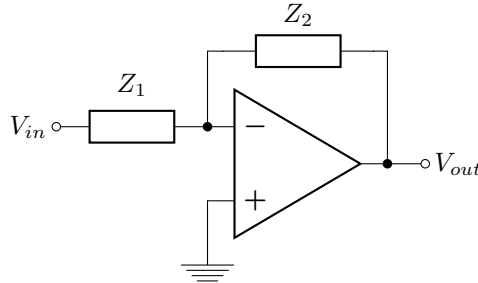


Figura 1: Circuito inversor

Dado que todos los circuitos estudiados en esta sección presentan la misma topología general, analizaremos el caso general para cada modelo de operacional, y para obtener los resultados particulares bastará reemplazar en el resultado final con los valores de Z_1 y Z_2 que corresponda.

1.1.1 A_0 infinito

Si consideramos que $V^- = V^+$, entonces este circuito presenta una tierra virtual en ese punto, y por lo tanto puede resolverse trivialmente, obteniendo:

$$H(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \quad (1)$$

$$Z_{in}(s) = Z_1(s) \quad (2)$$

1.1.2 A_0 finito

Al considerar que la ganancia no es infinita, ya no se cumple que $V^- = 0$, aunque mientras que sigamos admitiendo que la impedancia del operacional es infinita, existe una sola corriente en el circuito y por lo tanto las ecuaciones quedan planteadas como:'

$$\begin{cases} V_{in} - V_{out} = I \cdot (Z_1 + Z_2) \\ V^- = V_{out} + I \cdot Z_2 \\ V_{out} = -A_0 \cdot V^- \end{cases}$$

En este caso, el resultado obtenido es:

$$H(s) = -\frac{A_0 \cdot Z_2}{Z_2 + (A_0 + 1) \cdot Z_1} \sim -\frac{A_0 \cdot Z_2}{Z_2 + A_0 \cdot Z_1} \quad (3)$$

$$Z_{in}(s) = \frac{Z_2}{A_0 + 1} + Z_1 \sim \frac{Z_2}{A_0} + Z_1 \quad (4)$$

Podemos verificar la validez de estas expresiones notando que $\lim_{A_0 \rightarrow \infty}$ llegamos, en ambos casos, a los resultados de la sección anterior.

Para el operacional utilizado, el valor de A_0 es $110dB$.

1.1.3 $A_{vol}(s)$

Para obtener la fórmula del modelo de polo dominante aplicado a este circuito, basta reemplazar A_0 por $A_{vol}(s) = \frac{A_0}{\frac{s}{\omega_p} + 1}$ en las ecuaciones 3 y 4. Se obtiene entonces:

$$H(s) = -\frac{A_0 \cdot Z_2}{\left(\frac{s}{\omega_p} + 1\right)(Z_2 + Z_1) + A_0 \cdot Z_1} \sim -\left(\frac{A_0 \cdot Z_2}{A_0 \cdot Z_1 + Z_2}\right) \cdot \left(\frac{1}{\left(\frac{Z_1 + Z_2}{A_0 \cdot Z_1 + Z_2} \cdot \frac{1}{\omega_p}\right) \cdot s + 1}\right) \quad (5)$$

$$Z_{in}(s) = \frac{\left(\frac{s}{\omega_p} + 1\right)(Z_2 + Z_1) + A_0 \cdot Z_1}{\frac{s}{\omega_p} + A_0 + 1} \sim \left(\frac{Z_2 + A_0 \cdot Z_1}{A_0}\right) \cdot \left(\frac{\left(\frac{Z_1 + Z_2}{Z_2 + A_0 \cdot Z_1}\right) \cdot \frac{1}{\omega_p} \cdot s + 1}{\frac{1}{A_0 \cdot \omega_p} \cdot s + 1}\right) \quad (6)$$

En este caso también se verifica que el término que no depende de ω_p tiende a la ganancia cuando A_0 tiende a infinito. Sin embargo, se agrega un polo a la transferencia, y un polo y un cero a la impedancia.

En el *LM833*, dado que el valor del $BWP = 16MHz$, $\omega_p = 2\pi \frac{BWP}{A_0} \sim 2\pi \cdot 50.6Hz$.

1.2 Derivador

Para armar un circuito derivador con los componentes mencionados, la conexión debe realizarse de la siguiente manera:

1.2.1 Análisis matemático: respuesta en frecuencia

Si consideramos el modelo ideal para el *op amp*, al tener una tierra virtual en V^- , la entrada y la salida están aisladas entre sí, reemplazando en ?? $Z_1 = \frac{1}{sC}$ y $Z_2 = R$:

$$H(s) = -RC \cdot s$$

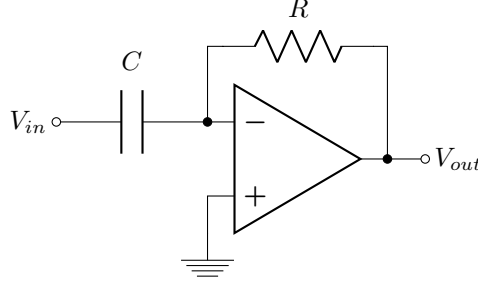


Figura 2: Circuito derivador

Antitransformando esta expresión, obtenemos que $v_{out}(t) = -RC \cdot \frac{\partial}{\partial t} v_{in}(t)$, con lo cual analíticamente podemos ver que cumple la función planteada inicialmente, si bien la salida estará invertida y multiplicada por una constante.

Con el modelo de A_0 constante, en cambio, la ecuación resultante es:

$$H(s) = - \left(\frac{A_0 \cdot RC}{1 + A_0} \right) \cdot \left(\frac{s}{\left(\frac{RC}{A_0 + 1} \right) \cdot s + 1} \right)$$

Dado que $A_0 + 1 \sim A_0$, la constante es prácticamente idéntica a la del modelo ideal, pero en este caso se agrega a la transferencia un polo en $f = \frac{A_0 + 1}{2\pi \cdot RC} \sim 493 MHz$. Por lo tanto, sus efectos no serían apreciables hasta llegar a frecuencias en el orden de los MHz , con lo cual hasta frecuencias de kHz el circuito debería derivar correctamente.

Por último, teniendo en cuenta el polo dominante del operacional, la función transferencia queda reducida a:

$$H(s) = - \left(\frac{A_0 \cdot RC}{1 + A_0} \right) \cdot \left(\frac{s}{\left(\frac{RC}{(1+A_0) \cdot \omega_p} \right) \cdot s^2 + \left(\frac{RC \cdot \omega_p + 1}{(1+A_0) \cdot \omega_p} \right) \cdot s + 1} \right)$$

En este caso, el polo queda de segundo orden, con $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{(1+A_0) \cdot \omega_p}{RC}} = 158 kHz$, con $\xi = \frac{\omega_0 \cdot (RC \cdot \omega_p + 1)}{2\omega_p \cdot (1+A_0)} = 0.005$. La respuesta en frecuencia, entonces, presentará un sobrepico considerable en esta frecuencia, y un salto abrupto de -180° en la fase. Sin embargo, aquí no se están teniendo en cuenta los 50Ω de impedancia del generador de funciones que quedarán en serie con el circuito, que provocarían que el sobrepico no sea tan pronunciado. Esto se tratará más en detalle en la sección 1.3.

Como el último modelo introduce un cambio tan grande en el comportamiento del circuito, será el que contrastaremos con los resultados. Se espera que el circuito derive señales con frecuencia menor a la del polo. El alto factor de calidad sugeriría que no se empezarían a observar cambios hasta frecuencias del mismo orden que ella.

1.2.2 Análisis matemático: impedancia de entrada

Idealmente, la impedancia de entrada del circuito sería solo la del capacitor. Si utilizásemos la expresión 4, deberíamos además sumar $\frac{R}{A_0} \sim 0.05\Omega$, pero esto sería comparable con la impedancia del capacitor sólo en frecuencias del orden de los $100MHz$, con lo cual despreciaremos su aporte.

Con el modelo de $A_{vol}(s)$, la función que se obtiene es:

$$Z_{in}(s) = \frac{1}{sC} \cdot \left(\frac{\frac{RC}{(1+A_0)\omega_p} \cdot s^2 + \frac{1+RC\omega_p}{(A_0+1)\omega_p} \cdot s + 1}{\frac{1}{(1+A_0)\omega_p} \cdot s + 1} \right)$$

Al igual que la transferencia, esta función tiene $f_0 = 158kHz$ con un $\xi = 0.05$, pero en este caso en un cero en lugar de un polo. El polo que sí presenta esta función está en $16MHz$.

1.2.3 Análisis de resultados: respuesta en frecuencia

BODES SUPERPUESTOS AAA

En la figura anterior, se observa que el modelo logró precedir correctamente la frecuencia del polo de segundo orden, así como la presencia de un sobre pico. Sin embargo, no se pudo medir en frecuencias muy cercanas a este punto, debido a limitaciones del *slew rate* de $7\frac{V}{\mu s}$ del operacional. A $158k\Omega$, si estimamos que la ganancia sería de $50dB$ como calcula el simulador, la máxima tensión de entrada admisible sería de $V_{in} = \frac{7\frac{V}{\mu s}}{2\pi \cdot 150kHz \cdot 10^{50/20}} \sim 22mV$, lo cual es del orden del ruido del osciloscopio y por lo tanto no sería una medición confiable.

Observando el comportamiento de la fase, podemos estimar que la predicción del simulador es mejor que la analítica. El hecho de que la fase continúa decreciendo más allá de los 90° sugeriría que hay otra singularidad en el sistema, que proviene de algún parámetro del operacional que el simulador tiene en cuenta y nosotros no. Puesto que la *data sheet* informa que la frecuencia en la cual el operacional tiene ganancia unitaria es $9MHz$, en lugar de los 16 que indicaría el *bandwidth product*, es razonable suponer que el operacional tiene otro polo de frecuencia mucho mayor a la del primero, que llega a apreciarse debido a que se está trabajando a frecuencia y ganancia elevadas.

Otra información que se puede extraer de la fase es el rango de frecuencias donde el circuito deriva. La fase se mantuvo en el rango $(-90 \pm 3)^\circ$ hasta $f = 20kHz$. Más allá de ese punto, se considera que no se puede utilizar el circuito como derivador.

1.2.4 Análisis de resultados: impedancia de entrada

Las mediciones presentadas a continuación se realizaron colocando una resistencia de $10k\Omega$ en serie con el circuito, y asumiendo que la misma no introduce cambios de fase en el rango de frecuencias donde se trabajó.

BODEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Para el rango de frecuencias medido, el comportamiento es prácticamente idéntico al ideal: la fase se mantiene constante en -90° , y la magnitud baja $20dB$ por década. No se pudieron hacer mediciones más allá de los $120kHz$ debido a las limitaciones explicadas en la sección anterior. En la última medición se llega a apreciar que el descenso en magnitud es más abrupto, lo cual coincidiría con la presencia del cero de orden dos que se observa en la teoría y en Spice.

Si asumimos que la impedancia medida es puramente capacitiva, podemos calcular para cada medición $C = (2\pi \cdot f \cdot 10^{|H|/20})^{-1}$. Salvo para el último punto, se obtienen valores de C entre 6.9 y $9nF$. Siendo que el valor del capacitor utilizado era $6.8nF \pm 5\%$, estos valores indicarían que una parte de la impedancia proviene de otros elementos, pero de todas formas el orden de magnitud es el adecuado. Para la última medición, sin embargo, se obtiene $C = 12.4pF$. Esto refuerza la idea de que en esta medición influye el cero de segundo orden proveniente del polo del operacional.

1.2.5 Análisis de resultados: respuesta transitoria

Según lo medido en la sección 1.2.3, deberían poder derivarse señales de $f \leq 20kHz$.

FOTO 1K DERIVADOR

Aquí se observa que el circuito deriva correctamente la señal de entrada. Cabe aclarar que la salida se muestra invertida para que se aprecie el efecto derivador, pues como ya se mencionó la salida está multiplicada por (-1) .

Algo que llama la atención en esta foto son los picos cuando la pendiente de la entrada cambia de signo.

FOTO TRANSITORIO 1K DERIVADOR

Se observa que el circuito oscila antes de estabilizarse. Esto es consistente con el hecho de que los polos del sistema son complejos conjugados, es decir, con que el sistema es subamortiguado.

FOTO TRANSITORIO 50K DERIVADOR

Cuando observamos la respuesta de una frecuencia donde la fase ya no es cercana a -90° , la salida no coincide con la derivada de la entrada. Esto también puede explicarse con que, como se observa en la imagen, el circuito no llega a estabilizarse en un período y sólo se observa la respuesta transitoria.

1.3 Derivador compensado

En la sección anterior, la elevada ganancia del sistema en la frecuencia del polo impidió que se pudiesen tomar mediciones en un gran rango de frecuencia. Por lo tanto, procederemos a continuación a compensar este comportamiento.

Si observamos la función transferencia ideal del circuito derivador, observamos que la ganancia se hace infinita cuando la frecuencia también tiende a infinito. Esto se debe a que el sistema presenta un cero en el origen, que proviene de que para frecuencias altas la impedancia del capacitor disminuye y tiende a cero. Esto puede solucionarse imponiendo una impedancia mínima independiente de la frecuencia, lo cual se puede lograr colocando un resistor en serie con el capacitor.

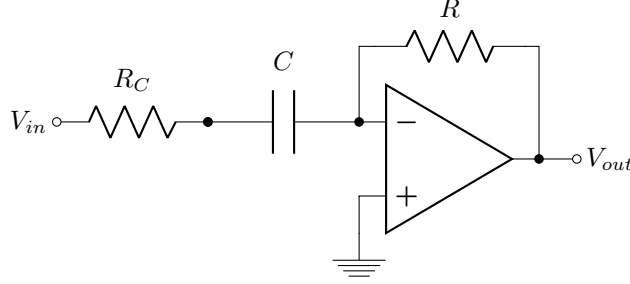


Figura 3: Circuito derivador compensado

1.3.1 Análisis matemático: respuesta en frecuencia

El análisis de este circuito es equivalente al efectuado en la sección 1.1, efectuando las sustituciones $Z_1 = R_C + \frac{1}{sC}$ y $Z_2 = R$.

La función transferencia que se obtiene es:

$$H(s) = - \left(\frac{A_0 \cdot R_C \cdot s}{1 + A_0} \right) \cdot \left(\frac{1}{\frac{(R+R_C) \cdot C}{(1+A_0) \cdot \omega_p} \cdot s^2 + \left[\frac{1}{\omega_p} + C \cdot (R + R_C \cdot (1 + A_0)) \right] \cdot \frac{1}{1+A_0} \cdot s + 1} \right) \quad (7)$$

Por lo tanto, para eliminar el sobrepico debemos obtener el valor de R_C tal que $\xi \geq 0.707$. Esto se resolvió con el siguiente código en *Matlab*:

```
r = 15e3; c = 6.8e-9;
Ao = 10^(110/20); % de la hoja de datos: Ao=110dB
BWP = 16e6;
wp = 2*pi*BWP/Ao;

syms r2;
w0 = sqrt(wp*(1+Ao)/c/(r+r2));
xi = w0/2*(c*(r+r2*(1+Ao))+1/wp)/(1+Ao);
r2 = eval(solve(xi == 0.707, r2));
```

Se obtiene así que $R_C \geq 210\Omega$. Sin embargo, si se tomase la mínima indispensable para quitar el sobrepico, se tendría una ganancia de aproximadamente $40dB$ en la frecuencia del polo. Por lo tanto, se utilizó $R_C = 470\Omega$, con la cual la magnitud no debería superar los $30dB$.

Como ahora el sistema esta sobreamortiguado, los polos ya no son complejos conjugados sino dos polos reales distintos. Calculando ω_0 y ξ con el valor elegido de R_2 , las frecuencias de corte que se obtienen son

1.3.2 Análisis matemático: impedancia de entrada

En este caso, la impedancia de entrada ideal es R_C en serie con el capacitor:

$$H(s) = \frac{1}{C} \cdot \frac{R_C C \cdot s + 1}{s}$$

Esta transferencia cuenta con un polo en el origen y un cero en $f = \frac{1}{2\pi \cdot R_C C} \sim 50kHz$.

De igual manera que el caso anterior, se desprecian los 0.05Ω que se suman en el modelo de A_0 constante.

Considerando, en cambio, el modelo de polo dominante, la impedancia de entrada que se obtiene es:

$$Zin(s) = \frac{1}{s \cdot C} \cdot \left(\frac{\left(\frac{(R+R_C) \cdot C}{\omega_p} \cdot s^2 + \left[\frac{1}{\omega_p} + C \cdot (R + R_C \cdot (1 + A_0)) \right] \cdot \frac{1}{1+A_0} \cdot s + 1 \right)}{\frac{1}{(1+A_0) \cdot \omega_p} \cdot s + 1} \right) \quad (8)$$

Los ceros de esta función están en los polos de la transferencia, es decir que tiene un , y se agrega además un polo en $f_1 = 56kHz$ y $f_2 = 432kHz$. Teniendo en cuenta que se realizarán mediciones en ese rango, se utilizará este modelo para comparar con las mediciones.

1.3.3 Análisis de resultados: respuesta en frecuencia

En este caso sí se pudieron efectuar mediciones en un rango continuo de mediciones gracias a la ausencia del sobrepico. Los resultados obtenidos fueron:

BODES RTA FREC DCOMP

El modelo predice adecuadamente el comportamiento del circuito. El hecho de que la magnitud máxima medida no coincida con la calculada ni la simulada podría atribuirse a que las mediciones se realizaron con tasas de cambio de V_{out} cercanas, si bien inferiores, al *slew rate* del operacional. Este efecto se habría visto exacerbado de haber elegido una resistencia de compensación menor.

En base a los resultados obtenidos para la fase, el nuevo circuito integra hasta $f = 2k\Omega$, es decir un orden de magnitud menos que el derivador no compensado.

1.3.4 Análisis de resultados: impedancia de entrada

EL BODE ZIN DCOMP

Las mediciones cumplen las predicciones del simulador y las analíticas, que esta vez coinciden entre ellas. Se logró satisfactoriamente lograr limitar el mínimo de impedancia de entrada.

1.3.5 Análisis de resultados: respuesta transitoria

Repetiremos la medición que realizamos para el circuito no compensado en $f = 1kHz$.

FOTO 1K DCOMP

El sistema conserva su comportamiento de derivador para frecuencias menores a $2kHz$ como se esperaba. En este caso, además, ya no se produce un *overshoot* en el transitorio.

FOTO 1K DCOMP TRANSITORIO

Ahora el transitorio corresponde al de un circuito de segundo orden sobreamortiguado, que es el comportamiento que deseábamos que presentase el circuito compensado.

FOTO 100K DCOMP

Para frecuencias altas, sin embargo, el circuito ya no se comporta como un integrador. Esto sucede porque el período de la señal es menor que el tiempo del transitorio del circuito.

1.4 Integrador

Colocando los componentes en el orden inverso al derivador se obtiene el circuito integrador:

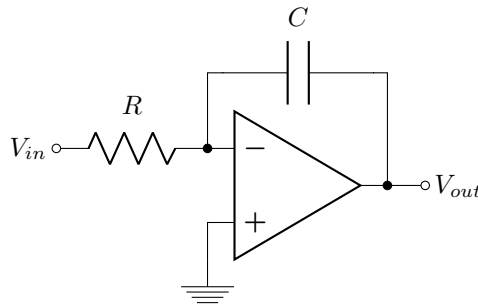


Figura 4: Circuito integrador

1.4.1 Análisis matemático: respuesta en frecuencia

1.5 Integrador compensado

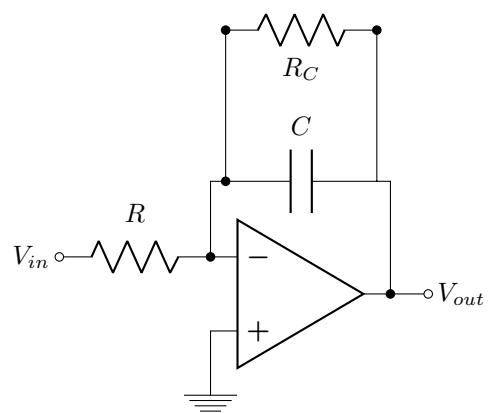


Figura 5: Circuito integrador compensado